

第五次实验报告
ALU 与寄存器堆设计实验
22336313 郑鸿鑫 6 班

一． 实验目的

1. 了解算术逻辑单元 ALU 的原理
2. 熟悉并运用 verilog 语言设计 ALU
3. 学习寄存器堆的数据传送与读写工作原理，掌握寄存器堆读写的设计方法

二． 实验内容

本实验实现了两个基础模块 ALU 模块和 reg file 寄存器堆模块，
ALU 实验：

ALU 有一个三位的控制信号 F。

实验要求实现以下算术运算功能，其对应的指令码及功能如下：

表 1


F _{2:0}	功能	F _{2:0}	功能
000	A + B(Unsigned)	100	\bar{A}
001	A - B	101	SLT
010	A AND B	110	未使用
011	A OR B	111	未使用

F 为 0 到 5 时对应不同的算术运算功能，6，7 为闲置无功能。

ALU 中内置一个 32 位二进制数（默认为 32'b01），作为 num2
传输到 ALU 端口 A。将 SW4~SW11 输入 num1，经过符号扩展后，
输入到 ALU 的端口 B，运算结束后，ALU 会将结果输出。

寄存器堆实验：

寄存器堆的原理图如下：

 

寄存器堆接收两个读寄存器的编号和一个写寄存器的编号，接收时钟信号，写进写寄存器的值，输出两个读寄存器中存的值，然后输出到 ALU 计算得到结果，若 ALUctr 为 1，则将计算结果写回寄存器堆，否则将 32'b00 写回到寄存器堆。

三． 实验过程

为两个实验分别建立两个 vivado 工程，编写模块代码，然后进行模块综合，编写仿真文件测试，待结果无误后，连接 basys3 开发板运行程序。

ALU 实验代码：（解释已写在注释中）

```
module calculate(
    input wire [7:0] num1, // 接收 num1
    input wire [2:0] op, // 接收 ALU 的控制信号
    output wire [31:0] result // 作为计算结果输出
);
    wire [31:0] num2;
    assign num2 = 32'h01; // 内置 32 位 num2，默认为 0
    wire [31:0] Sign_extend;
    assign Sign_extend = {24'b0, num1}; // 对 num1 进行符号扩展，约定为无符号数
    reg [31:0] s; // 存储计算结果
    always@(*) begin
        case(op)
            0: begin
                s = num2 + Sign_extend;
                // 控制信号为 000，执行加法 A + B
            end
            1: begin
                s = num2 - Sign_extend;
                // 控制信号为 001，执行减法 A - B
            end
        endcase
    end
endmodule
```

```

        end
        2:begin
            s = num2 & Sign_extend;
            //控制信号为010, 执行按位与运算 A & B
        end
        3:begin
            s = num2 | Sign_extend;
            //控制信号为011, 执行按位或运算 A | B
        end
        4:begin
            s = ~num2;
            //控制信号为100, 执行按位求反运算~A
        end
        5:begin
            if(num1 < num2) s = 32'h01;
            else s = 32'h00;
            //控制信号为101, 执行STL 运算 小于则置位 否则置0
        end
        default: s = 32'h00;
    endcase
end
assign result = s; //将结果赋值到输出上
endmodule

```

7 段数码管显示代码:

```

module display(
    input wire clk,reset,
    input wire [31:0]s,
    output wire [6:0]seg,
    output reg [3:0]ans
);
    //add your own code here
    reg [20:0]count;
    reg [3:0] digit;
    always@(posedge clk,posedge reset)
    if(reset)
        count = 0;
    else
        count = count + 1;
    always @(posedge clk)
    begin
        case(count[20:19])
            0:begin
                ans = 4'b1110;
            end
        endcase
    end
endmodule

```

```

        digit = s[3:0];
    end
    1:begin
        ans = 4'b1101;
        digit = s[7:4];
    end
    2:begin
        ans = 4'b1011;
        digit = s[11:8];
    end
    3:begin
        ans = 4'b0111;
        digit = s[15:12];
    end
    endcase
end
seg7 U4(.din(digit),.dout(seg));
endmodule

```

模块综合代码：

```

module top(
    input clk,
    input rst,
    input [2:0] op,
    input [7:0] num1,
    output [3:0] ans, //select for seg
    output [6:0] seg //segment digital
);
    wire [31:0] s;
    calculate U1(.num1(num1),.op(op),.result(s));
    display
    U2(.clk(clk),.reset(rst),.s(s),.ans(ans),.seg(seg));
endmodule

```

regfile 寄存器堆实验代码：

```

module regfile(
    input clk, //接收时钟信号
    input [4:0] raddr1, //读寄存器1的编号
    output [31:0] rdata1, //读寄存器1的输出
    input [4:0] raddr2, //读寄存器2的编号
    output [31:0] rdata2, //读寄存器2的输出
    input wren, //寄存器堆的写使能信号
    input [4:0] waddr, //写寄存器的编号
    input [31:0] wdata //写寄存器的输出

```

```

);
reg[31:0] rf[31:0]; // 寄存器堆
initial begin
    rf[1] = 32'b01; // 将1号初始化为1
    rf[2] = 32'b10; // 将2号初始化为2
end
always@(posedge clk) begin
    if(wren) rf[waddr] <= wdata; // 写入寄存器
end
assign rdata1 = (raddr1 == 5'b0) ? 32'b0 : rf[raddr1];
assign rdata2 = (raddr2 == 5'b0) ? 32'b0 : rf[raddr2];
// 将读到的值输出
endmodule

```

alu 代码:

```

module alu(
    input wire [31:0] data1,
    input wire [31:0] data2,
    input aluctr, // alu 控制信号
    output wire [31:0] result
);
    assign result = (aluctr) ? (data1 + data2) : 32'b0;
    // 控制信号为1, 输出两个输入的和, 否则输出0
endmodule

```

寄存器堆仿真测试代码:

```

module top;
    reg clk;
    reg [4:0] raddr1;
    reg [4:0] raddr2;
    reg wren;
    reg aluctr;
    reg [4:0] waddr;
    reg [31:0] wdata;
    wire [31:0] rdata1;
    wire [31:0] rdata2;
    wire [31:0] result; // 输入输出
    regfile r(
        .clk(clk),
        .raddr1(raddr1),
        .raddr2(raddr2),
        .rdata1(rdata1),

```

```


        .rdata2(rdata2),
        .wren(wren),
        .waddr(waddr),
        .wdata(wdata)
    );// 实例化寄存器堆
    alu a(
        .data1(rdata1),
        .data2(rdata2),
        .aluctr(aluctr),
        .result(result)
    );// 实例化 alu
    initial begin
        raddr1 = 1;
        raddr2 = 2;
        waddr = 3;
        wdata = 32'b1;
    end// 初始化赋值, 将寄存器 1 和寄存器 2 作为读寄存器
    parameter PERIOD=20;
    always begin
        clk=0;
        #(PERIOD/2);
        clk=1;
        #(PERIOD/2);
    end// 时钟信号翻转
    always begin
        wren = 0;
        #(PERIOD);
        wren = 1;wdata = result;waddr = waddr + 1;
        #(PERIOD);// 写使能信号翻转, 每次成功写入后, 将写寄存器的编号换
成下一个
    end
    always begin
        aluctr = 0;
        #(PERIOD*2);
        aluctr = 1;
        #(PERIOD*2);
    end// aluctr 控制信号翻转
endmodule

```


四． 实验结果分析

Alu 实验上板结果：(num1 输入为 SW4~SW11, 控制信号 F 输入为 SW1~SW3)


加法示例：(1 + 7 = 8)

 


减法示例：(1 - 7 = -6) (图中 FFFA 为补码)

 


按位与运算示例：(1 & 7 = 1)

 


按位或运算示例: $(1 \mid 7 = 7)$

 


对 A 按位求反示例: $(\sim 1 = \text{FFFE})$

 

STL 功能示例 $(0 < 1 \text{ 返回 } 1)$:

 

寄存器堆实验仿真截图：

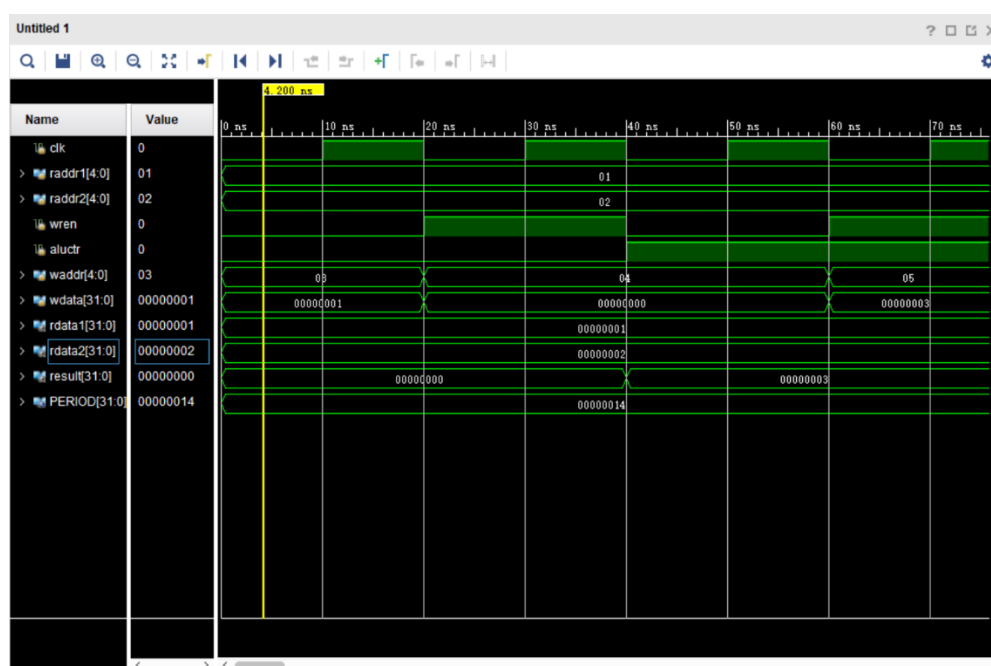

仿真测试代码中，我们让两个读寄存器位 1 号寄存器和 2 号寄存器（并将值初始化为 1 和 2），然后每次写回寄存器堆后，让写寄存器的编号变成下一个寄存器的编号，由于 wdata 初始化为 1，所以一开始为 1，接下来一个周期，因为写使能信号为 1，所以写入后 waddr+1 变为 4，由于 aluctr 仍为 0，所以写入 0，下一个周期当 aluctr 变为 1 后，wdata 为 1 号 2 号寄存器之和即 3，写入 5 号寄存

器，所以两个模块功能符合预期。

五． 实验总结

实验结果符合预期，ALU 模块和寄存器堆功能符合预期。

实验中遇到的问题：

assign 语句不能在 always 语句中赋值，因为 always 语句是时序逻辑，而 assign 不是。

赋值 32'b2 会报错，因为已经规定为二进制，正确的写法为 32'b10。