

## 实验 6 存储器实验 第四次实验报告

22336313 郑鸿鑫 6 班

### 一 . 实验内容

使用 vivado 上的 Block Memory Generator 模拟数据在存储器中的存取过程，初始化 Rom 中的内容通过开关选择相应的地址，将对应的存储器中内容读出来，并通过 7 段数码管显示。

### 二 . 实验过程

根据实验手册创建存储器 IP，命名为 Ins\_Rom，编写显示模块的代码如下：（其中关键部分已做注释说明）由于实验板上只有 4 个数码管，所以需要引入一个高位选择信号

```
module display_7seg(  
    input CLK, //时钟信号  
    input hi, //高位选择信号，用于选择显示高4位还是低4位  
    input [31:0] data,  
    output reg[10:0] display_out //7段数码管显示信号  
);  
parameter T1MS=100000;  
integer count;  
reg [1:0] sel; //用于选择4个数码管的其中一个  
reg [3:0] hw; //用于读取4个位作为一个要输出的数字0~f  
initial begin  
    sel <= 0;  
    count <= 0; //初始化为0  
end  
always @(posedge CLK) begin  
    if (count < T1MS) begin  
        count <= count + 1;  
    end else begin  
        count <= 0;  
        case(sel)  
            0: display_out[10:7] <= 4'b0111;  
            1: display_out[10:7] <= 4'b1110;  
            2: display_out[10:7] <= 4'b1101;  
            3: display_out[10:7] <= 4'b1011;
```

```

endcase
if(hi)
    case(sel)
        0: hw[3:0] <= data[19:16];
        1: hw[3:0] <= data[23:20];
        2: hw[3:0] <= data[27:24];
        3: hw[3:0] <= data[31:28];
    endcase
else
    case(sel)
        0: hw[3:0] <= data[3:0];
        1: hw[3:0] <= data[7:4];
        2: hw[3:0] <= data[11:8];
        3: hw[3:0] <= data[15:12];
    endcase
case(hw)
    0: display_out[6:0] <= 7'b0000001;
    1: display_out[6:0] <= 7'b1001111;
    2: display_out[6:0] <= 7'b0010010;
    3: display_out[6:0] <= 7'b0000110;
    4: display_out[6:0] <= 7'b1001100;
    5: display_out[6:0] <= 7'b0100100;
    6: display_out[6:0] <= 7'b0100000;
    7: display_out[6:0] <= 7'b0001111;
    8: display_out[6:0] <= 7'b0000000;
    9: display_out[6:0] <= 7'b0000100;
    10: display_out[6:0] <= 7'b0001000;
    11: display_out[6:0] <= 7'b1100000;
    12: display_out[6:0] <= 7'b0110001;
    13: display_out[6:0] <= 7'b1000010;
    14: display_out[6:0] <= 7'b0110000;
    15: display_out[6:0] <= 7'b0111000; //0~f 与7 段

```

数码管对应关系，注意是低电平有效

```

endcase;
if (sel == 3)
    sel <= 0;
else
    sel <= sel + 1;

```

```
end
```

```
end
```

```
endmodule
```

接下来编写 top 文件代码如下，用于整合模块

```
module top(
```

```

input CLK, //时钟信号传入
input hi, //高位信号传入
input [7:0] addr, //8 位二进制地址用于选择存储器中对应的地址，由
SW0 到 SW7 手动输入
output [10:0] display_out //7 段数码管显示输出
);

wire [31:0] data;

Ins_Rom rom (
    .clk(CLK), // input wire clka
    .addr(addr), // input wire [7 : 0] addra
    .dout(data) // output wire [31 : 0] douta
); //实例化 Rom 模块

display_7seg display (
    .CLK(CLK),
    .hi(hi),
    .data(data),
    .display_out(display_out)
); //实例化显示模块
endmodule

```

### 三．实验结果分析


Rom 中的数据由.coe 文件给出，其中初始化数据如下：

```




C: > Users > 26618 > Desktop > ROM > prgmip16.coe
1  memory_initialization_radix=16;
2  memory_initialization_vector=
3  01080304,
4  05060907,
5  00010004,
6  00050009,
7  00070005,
8  00000005,
9  88888888,
10 99999999,
11 aaaaaaaaaa,
12 abbbbbbbb,
13 12345678,
14 12abcdef;


```

仿真过程如下，经检验符合预期：

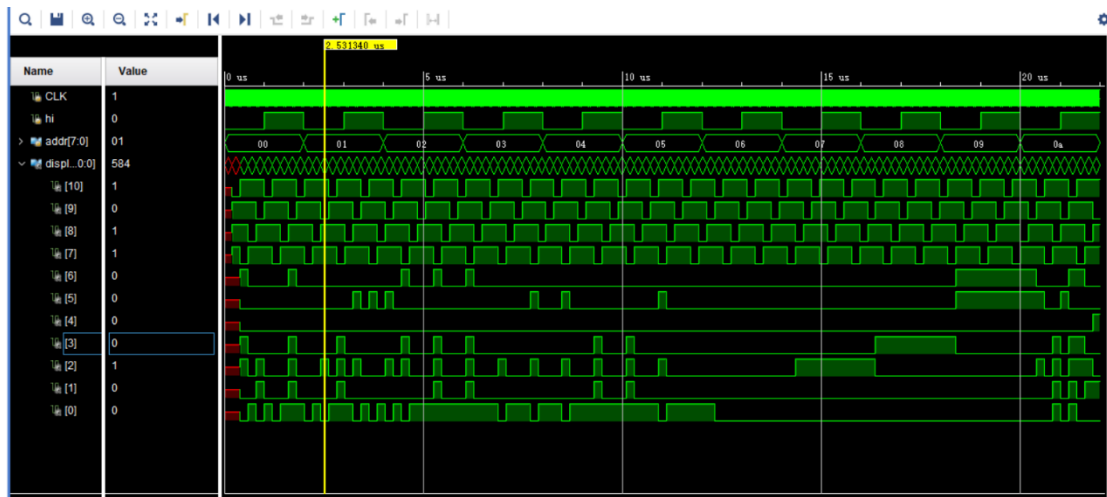

上板结果如下：（选取部分作为示例）

   

 

#### 四 . 实验总结

Block Memory Generator 是 Vivado 中的存储器模块 IP 核，可用于产生 RAM 和 ROM，ROM 核通过.coe 文件载入。

实验过程中遇到的问题：

在上板进行运行程序时，需注意 xdc 约束文件的编写，对应好端口和自己文件中的模块实输入输出端口的名称。